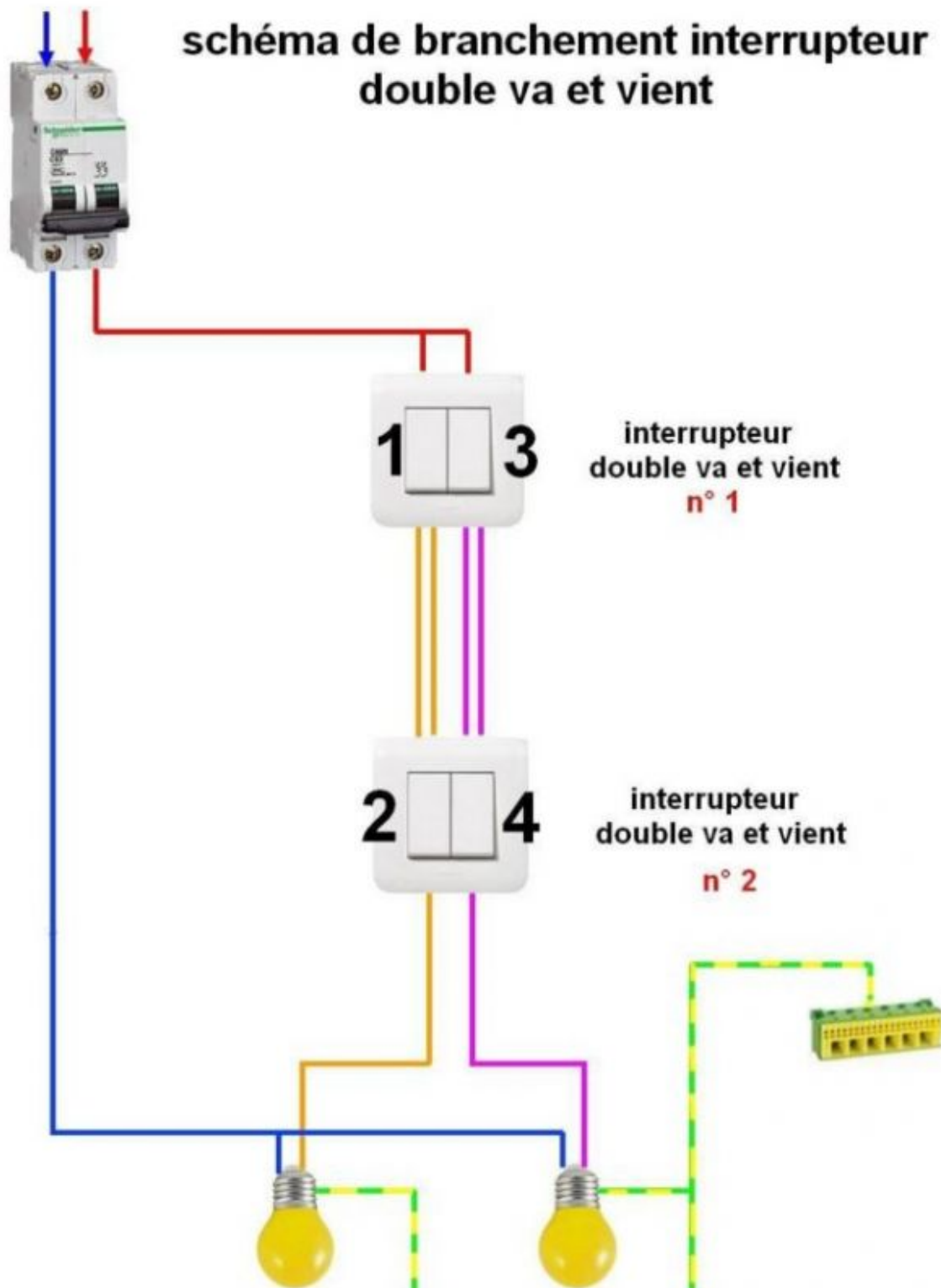


schéma électrique d' installation double va et vient

written by Mbsm | 14 février 2021

schéma de branchement interrupteur double va et vient



- phase
- neutre
- navettes 1 interrupteur
- navettes 2 interrupteur
- liaison équipotentielle



- schéma électrique d' installation double va et vient
- schéma de branchement double va et vient
- exemple de câblage et raccordement les différents types interrupteurs double va et vient